
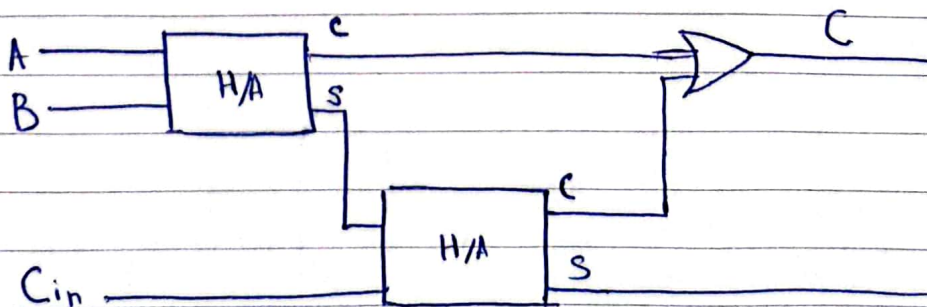


- ① You are provided with two half adders. Implement a full adder using them (and some extra circuitry if required)

Inputs			Output	
A	B	C _{in}	S	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

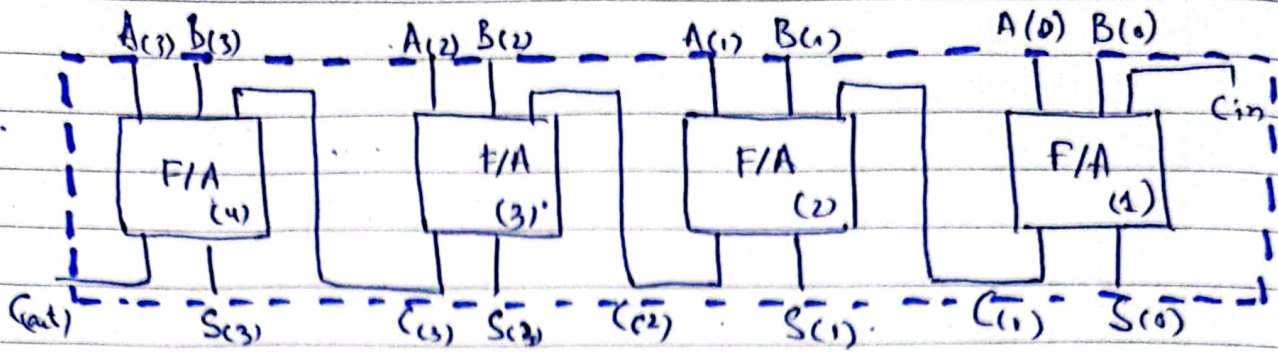

- ③ You are provided with four full adders. Implement 4 bit adder using them.



Cin	A				B				Sum				Carry
	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	B ₃	B ₂	B ₁	B ₀	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀	Cout
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1